



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia - Paraíba
Campus Campina Grande
Sistemas Digitais II
Professora: Mary Karlla Araújo Guimarães
Aluno(a):

EXERCÍCIOS FLIP-FLOPS COM PRESET E CLEAR

Aplique as formas de onda abaixo no Flip-Flop JK com preset e clear da figura, e determine a forma de onda da saída Q.



